

Aşağıdaki animasyon gerilim ve direncin deęişmesi halinde akıma ne olduğunu basit bir devre üzerinde gösteriyor.